

# 计算机组成原理

## 实验3 浮点运算器设计



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITsZ

# 实验目的

---

- 掌握IEEE754单精度浮点数的**格式**
- 掌握IEEE754单精度浮点数加减法**运算的过程**
- 了解CPU**运算器**的设计方法



# 实验内容

## ◆ 设计浮点运算器

- 在模板工程上，设计支持IEEE754 float32加减法的运算器
- 要求：
  - ① 实现规格化数据的加减法运算
  - ② 必做题只需通过Testbench前5组(共10个)测试用例
  - ③ 实现方式不限（原码、补码均可；组合、时序均可）
  - ④ 不考虑 $\pm\infty$ 、NaN作为输入数据、运算结果的情况
  - ⑤ 不能使用Vivado库或任何第三方IP核

# 实验内容

- 附加题 (+0.5分):

- 修改必做题代码，使运算器支持非规格化数据的加减法运算
- 要求:
  - ① 不考虑 $\pm\infty$ 、NaN作为输入数据、运算结果的情况
  - ② 不能使用Vivado库或任何第三方IP核
  - ③ 需通过Testbench的所有11组 (共22个) 测试用例

# 实验原理

## ◆ IEEE754单精度浮点数

- 格式：

S	Exponent	Mantissa
---	----------	----------

  
1bit                  8bit阶码                  23bit尾数

- 表示的数据：

阶码	尾数	表示的数据	换算方法
8'h0	23'h0	$\pm 0$	-
8'h0	除23'h0外	非规格化数	$(-1)^S \cdot (Mantissa)_2 \cdot 2^{-126}$
8'h1 ~ 8'hFE	任意	规格化数	$(-1)^S \cdot (\{1, Mantissa\})_2 \cdot 2^{Exponent-127}$
8'hFF	23'h0	$\pm Inf$	$\pm \infty$
8'hFF	除23'h0外	NaN	Not a Number

- 运算基本步骤：求阶差、对阶、尾数运算、规格化
- 编码实现方式：原码、补码

# 实验原理 - 编码实现

## ◆ 基于原码的浮点加减步骤:

•  $x = (-1)^{S_x} \cdot M_x \cdot 2^{E_x-127}$ ,  $y = (-1)^{S_y} \cdot M_y \cdot 2^{E_y-127}$ , 求  $z = x \pm y$


① 求阶差:  $\Delta E = |E_x - E_y|$

② 小阶对大阶: 设  $E_x$  更大, 则令  $y$  的尾数  $M_y$  右移  $\Delta E$  位, 得到  $M_y'$

③ 尾数运算: 计算  $(-1)^{S_x} \cdot M_x \pm (-1)^{S_y} \cdot M_y'$ , 根据结果得出  $S_z$  和  $M_z$

④ 规格化: 规格化数的格式: **1位隐藏1** + **23位小数**

 找出  $M_z$  最左侧的1作为隐藏1, 再截取其后的23bit作为尾数  
23bit的定宽窗口



$$E_z = E_x - 5$$



# 实验原理 - 编码实现

## ◆ 基于原码的浮点加减步骤:

•  $x = (-1)^{S_x} \cdot M_x \cdot 2^{E_x-127}$ ,  $y = (-1)^{S_y} \cdot M_y \cdot 2^{E_y-127}$ , 求  $z = x \pm y$


① 求阶差:  $\Delta E = |E_x - E_y|$

② 小阶对大阶: 设  $E_x$  更大, 则令  $y$  的尾数  $M_y$  右移  $\Delta E$  位, 得到  $M_y'$

③ 尾数运算: 计算  $(-1)^{S_x} \cdot M_x \pm (-1)^{S_y} \cdot M_y'$ , 根据结果得出  $S_z$  和  $M_z$

④ 规格化: 规格化数的格式: **1位隐藏1** + **23位小数**

 找出  $M_z$  最左侧的1作为隐藏1, 再截取其后的23bit作为尾数  
23bit的定宽窗口





# 实验原理 - 编码实现

## ◆ 基于原码的浮点加减步骤：

- 【步骤】求阶差 ➡ 对阶 ➡ 尾数运算 ➡ 规格化
- 【优点】容易理解、无编码转换
- 【缺点】需保证运算结果也是原码，故加减法需分开处理
  - 尾数运算： $(-1)^{S_x} \cdot M_x \pm (-1)^{S_y} \cdot M_y'$
  - 被减数 < 减数时，需变换被减数和减数
- 【注意】尾数运算时，增加1bit数据位（记录进位）



# 实验原理 - 编码实现

## ◆ 基于补码的浮点加减步骤:

- $x = \{S_x, E_x, M_x\}$ ,  $y = \{S_y, E_y, M_y\}$ , 求  $z = x \pm y$

### ① 求补码:

- ◆ 阶码的补码: 假定y阶码更小, 则求  $[-E_y]_{\text{补}}$ ;
- ◆ 尾数的补码:  $[M_x]_{\text{补}}$ 、 $[M_y]_{\text{补}}$  (若是减法运算, 求  $[-M_y]_{\text{补}}$ )
  - $[M_x]_{\text{补}} = \{S_x, [\{S_x, M_x\}]_{\text{补}}\}$  (尾数是无符号数)

### ② 求阶差: $\Delta E = [E_x]_{\text{补}} + [-E_y]_{\text{补}}$

### ③ 对阶: $[M'_y]_{\text{补}} = [M_y]_{\text{补}} \gg_s \Delta E$ (若是减法运算, $[M'_y]_{\text{补}} = [-M_y]_{\text{补}} \gg_s \Delta E$ )

### ④ 尾数运算: 计算 $\text{Sum} = [M_x]_{\text{补}} + [M'_y]_{\text{补}}$ , 得z的符号 $S_z = \text{Sum}[\text{MSB}]$

# 实验原理 - 编码实现

## ◆ 基于补码的浮点加减步骤:

### ⑤ 规格化:

- ◆ 右规: 双符号位不同,  $Sum \gg_s 1$ 
  - ◇ 阶码  $E_z = E_x + 1$
  - ◇ 尾数  $[M_z]_{\text{补}} = Sum[\text{MSB}-1:\text{MSB}-25]$  (1位符号、1位隐藏1、23位尾数)
- ◆ 左规: 符号与最高的数据位相同,  $Sum$ 左移直到符号与最高数据位不同
  - ◇ 阶码  $E_z = E_x - \text{移位位数}$
  - ◇ 尾数  $[M_z]_{\text{补}} = Sum[\text{MSB}-1:\text{MSB}-25]$

### ⑥ 求尾数原码:

- 根据  $[M_z]_{\text{补}}$  求出  $M_z$ , 得  $z = \{ S_z, E_z, M_z[22:0] \}$

# 实验原理 - 编码实现

## ◆ 基于补码的浮点加减步骤:

- 【步骤】原转补 ➡ 求阶差 ➡ 对阶 ➡ 尾数运算 ➡ 规格化 ➡ 补转原
- 【优点】符号与数值一起运算、减法可当作加法处理
- 【缺点】不直观、编码转换
  - 在IEEE754标准中，阶码是移码，尾数是原码
  - 移码的求补方法与原码相同
- 【注意】尾数设置双符号位（记录进位）

# 实验原理 - 电路实现

## ◆ 运算器的**电路实现方案**：组合电路

- 依靠**assign**语句、**always @(\*)**实现
  - 【难点】规格化的**位数**
    - ✓ Solution: 结合**位操作**和**多路选择器**
- 接口信号：

接口信号	位宽	属性	释义
op	1	输入	0-加法；1-减法
A	32	输入	被加/减数
B	32	输入	加/减数
C	32	输出	运算结果

# 实验原理 - 电路实现

## ◆ 运算器的**电路实现方案**：时序电路

- 运算过程有清晰的步骤，适合使用**状态机**实现
- 接口信号：

接口信号	位宽	属性	释义
rst	1	输入	高电平复位
clk	1	输入	时钟信号
start	1	输入	运算开始信号
op	1	输入	0-加法；1-减法
A	32	输入	被加/减数
B	32	输入	加/减数
ready	1	输出	就绪信号
C	32	输出	运算结果


start有效代表  
有新数据输入

ready有效代表  
运算器就绪，  
可进行下一次  
运算

# 实验原理 - 电路实现

## ◆ 运算器的**电路实现方案**：时序电路

- 运算过程有清晰的步骤，适合使用**状态机**实现
- 遵循以下时序：

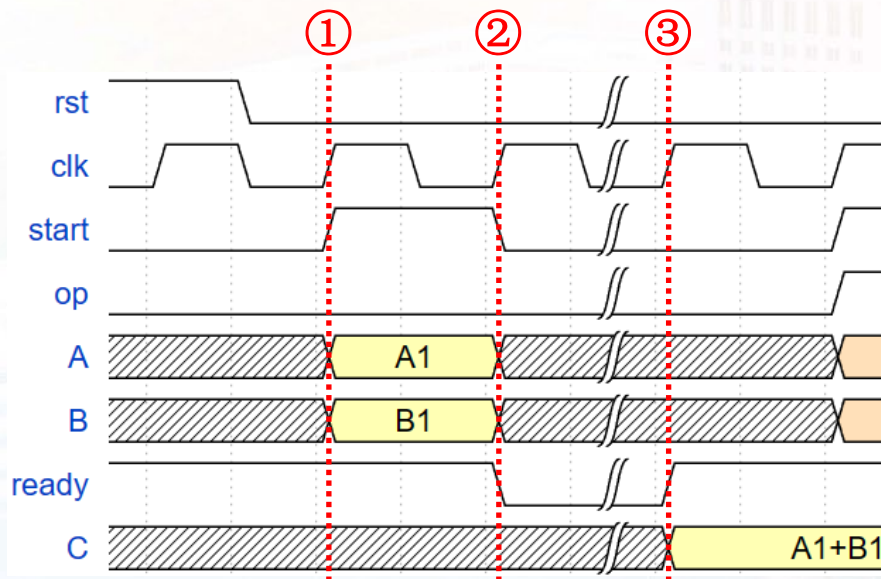


- ① **ready**有效，**start**才会有效  
start有效时，**op**、**A**和**B**有效
- ② **start**只维持1个**clk**
- ③ 运算完成后，拉高**ready**，  
输出运算结果

# 实验原理 - 电路实现

## ◆ 运算器的**电路实现方案**：时序电路

- 状态机示例：

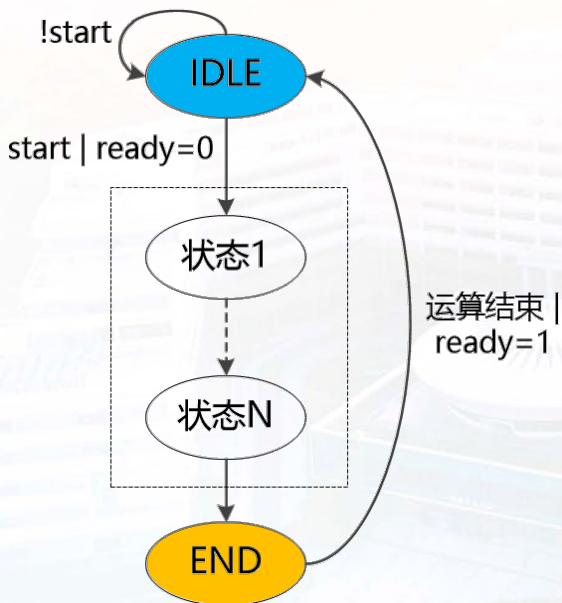

- ◆ IDLE状态：等待运算开始
  - start有效时进入下一状态
  - 缓存输入的op、A和B
  - 拉低ready信号
- ◆ END状态：运算完成
  - 输出运算结果
  - 拉高ready信号



# 实验步骤

1. 理清IEEE754单精度浮点数格式及其运算过程
2. 打开模板工程，实现浮点运算器
  - 若采用组合电路方案，完成fpu.v
  - 若采用**时序**电路方案，完成fpu\_**clk**.v
3. 运行功能仿真，根据波形完成调试
  - 若采用组合电路方案，用fpu\_tb.sv作为Testbench
  - 若采用**时序**电路方案，用fpu\_tb\_**clk**.sv作为Testbench
4. 按模板撰写实验报告

# 仿真设置

## 1. 设置顶层模块（仿真的顶层模块也要改）

The screenshot displays the Xilinx IDE interface. On the left, the 'Sources' window shows a project hierarchy with 'Design Sources (3)' containing 'fpu\_clk (fpu\_clk.v)' and 'fpu (fpu.v)'. A right-click context menu is open over 'fpu (fpu.v)', with 'Set as Top' highlighted at the bottom. The 'Project Summary' window on the right shows project details for 'Artix-7' and 'xc7a100tfgg484-'. The 'Simulation Sources' window on the right shows a hierarchy with 'sim\_1 (2)' containing 'fpu\_tb\_clk (fpu\_tb\_clk.sv)' and 'fpu\_tb (fpu\_tb.sv)'. A right-click context menu is open over 'fpu\_tb (fpu\_tb.sv)', with 'Set as Top' highlighted at the bottom. The 'Source File Properties' window at the bottom shows the 'Hierarchy' tab.

**Sources Window:**

- Design Sources (3)
  - fpu\_clk (fpu\_clk.v)
  - fpu (fpu.v)
- Disabled Sources (0)
- Constraints (0)
- Simulation Sources (2)
  - sim\_1 (3)
    - fpu (fpu.v)
    - fpu\_tb (fpu\_tb.sv)
- Utility Sources (0)

**Project Summary Window:**

- Product family: Artix-7
- Project part: xc7a100tfgg484-
- Top module name: fp\_unit\_clk
- Target language: Verilog

**Simulation Sources Window:**



- Simulation Sources (2)
  - sim\_1 (2)
    - fpu\_tb\_clk (fpu\_tb\_clk.sv) (1)
    - fpu\_tb (fpu\_tb.sv) (1)
- Utility Sources (0)

**Source File Properties Window:**

- Hierarchy
- Libraries
- Component

# 仿真设置

## 2. 设置显示格式

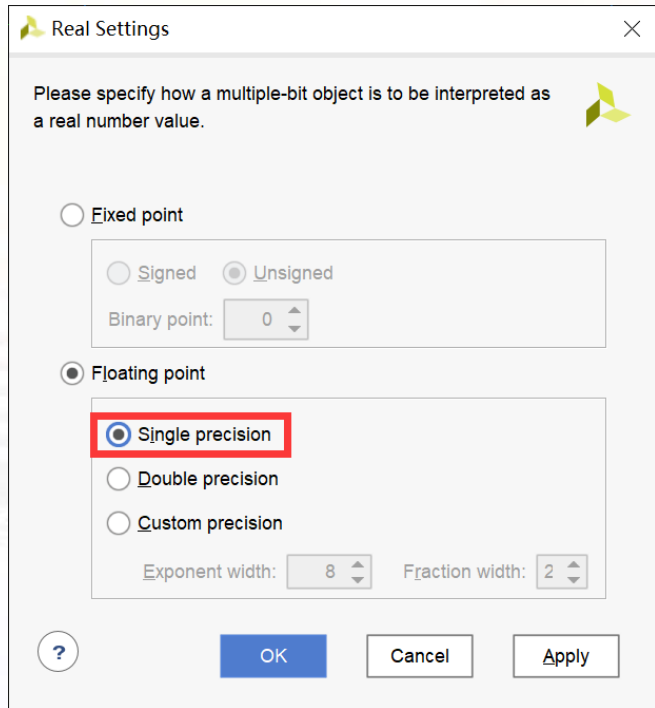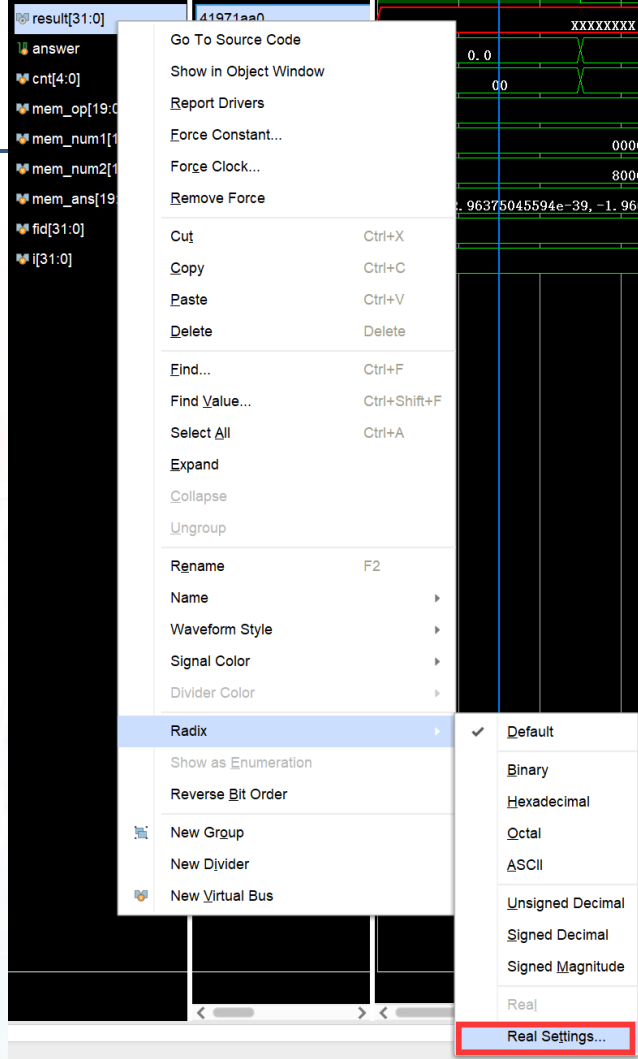

# 验收&提交

- **课堂验收**

- 课上检查是否通过前5组（共10个）测试用例：2分

- **提交内容**

- 必做题：fpu.v 或 fpu\_clk.v：1分  
实验报告（按模板完成）：4分
  - 附加题：fpu.v 或 fpu\_clk.v：+0.5分

- 将上述文件打包成.zip，以“**学号\_姓名.zip**”命名提交到作业系统

- ◆ 注意：**如有雷同，双方均0分！**



HITSZ 实验与创新实践教育中心  
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ